




**KCE**  
**Korea Coil Engineering co.,Ltd**  
 TEL:+ 82-2-974-7034 URL:www.coiltrans.com  
 FAX:+ 82-2-974-7345 Mail:kce@coiltrans.com

*KCE Technical Information*

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Half Bridge SMPS Transformer | Vol:15 |
| 2004.2.6                     |        |

Half Bridge Push Pull  
 100V 200V

1.

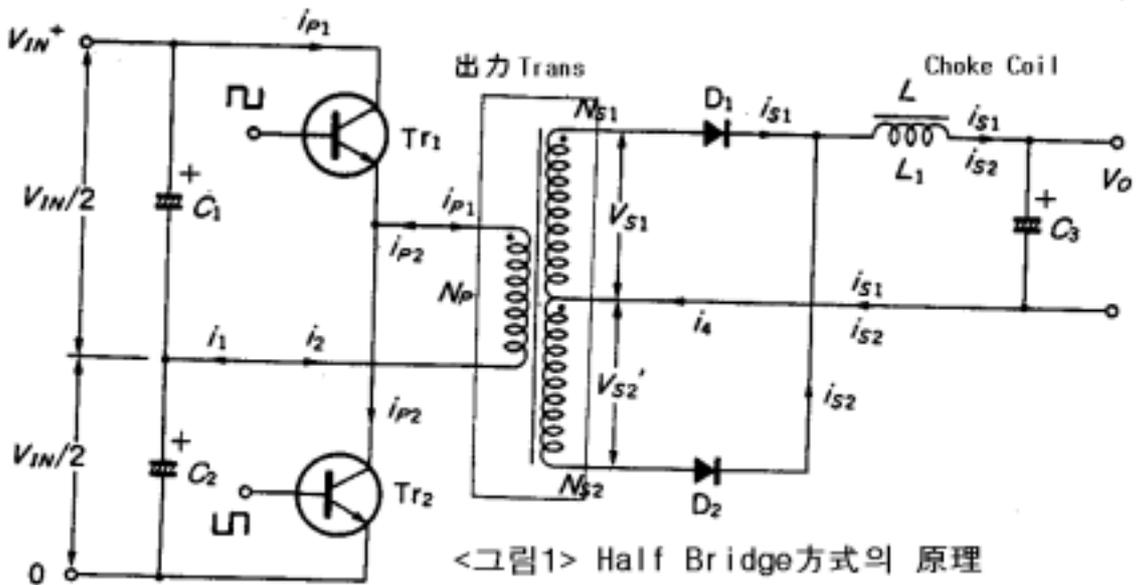

<그림1> Half Bridge方式의 原理

< 1> Half Bridge  
 Vin/2가 가 C1, C2 Trans 1 Capacitor C1, C2 Np  
 2 Transister Tr1, Tr2 ON/OFF  
 Tr1 Base 가 가 Tr1 ON 1 ip1 Trans Np  
 Np 가 Vin/2 2 Ns1 Vs1  


$$V_{s1} = \frac{N_{s1}}{N_p} \cdot \frac{V_{IN}}{2}$$
  
 Ns2 Vs2가 Vs1 2 Diode  
 D1 2 is1가 平滑Coil L Capacitor C3  
 Tr1 OFF Tr2가 ON Trans Diode  
 D2가 is2가 平滑 Coil L Capacitor C3  
 2 .1 2 가  
 Push-Pull Vo

$$V_0 = \frac{t_{ON}}{(T/2)} \cdot \frac{N_S}{N_P} \cdot \frac{V_{IN}}{2} = \frac{t_{ON}}{T} \cdot \frac{N_S}{N_P} \cdot V_{IN}$$

2.100V /200V

|  |                                   |    |                                  |        |       |                    |
|--|-----------------------------------|----|----------------------------------|--------|-------|--------------------|
| Capacitor C <sub>1</sub> ,C <sub>2</sub> | 가 OFF                             | TR | Trans 1                          | Np     | TR ON | V <sub>IN</sub> /2 |
|  | 가                                 |    | V <sub>CE</sub> =V <sub>IN</sub> | 가      |       |                    |
|  | Push-Pull                         |    |                                  | TR     |       | 2                  |
| Capacitor                                |                                   |    | < 2 >                            | 100V   |       | 가                  |
| Tr                                       | V <sub>CE</sub> =2V <sub>IN</sub> | 가  | 200V                             | Bridge | 가     | 가                  |
|  | V <sub>CEO</sub> 400V             | TR | 100V /200V                       |        |       |                    |

<그림2>Half Bridge方式의 入力整流回路

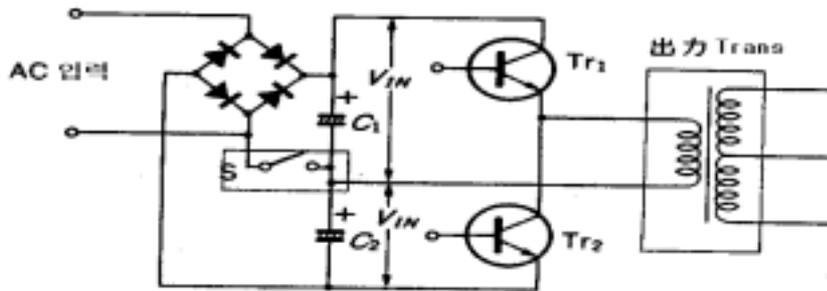


|           |  |         |                 |
|-----------|--|---------|-----------------|
| TR        |  | Np      | V <sub>IN</sub> |
| Push-Pull |  | Trans 1 | 2               |
| Push-Pull |  |         |                 |

3.Capacitor Trans (偏勵磁)

|                  |                          |    |                  |                                |
|------------------|--------------------------|----|------------------|--------------------------------|
| Half Bridge      | 2                        | Tr | t <sub>stg</sub> | Trans                          |
| < 3 >            | Capacitor C <sub>4</sub> |    |                  | < 1 > Capacitor C <sub>4</sub> |
| t <sub>stg</sub> | TR ON                    |    |                  |                                |

<그림3>片勵磁의 防止方法

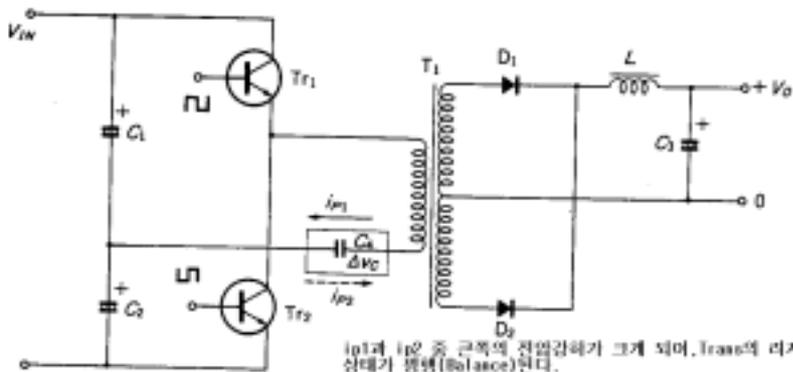

i<sub>p1</sub>과 i<sub>p2</sub> 중 큰쪽의 전압강하가 크게 되어, Trans의 리자 상태가 평형(Balance)된다.



<사진1>Capacitor C<sub>4</sub>의 전류파형  
(20V/div, 10μs/div)

$t_{stg}$ 가

Capacitor

TR ON

Np

Capacitor

Trans

Capacitor

가

가

Film

Capacitor

4.Half Bridge

SMPS

Switching TR

(Forward

(Drive )

)

2 TR

ON/OFF

가

Trans

1Trans

,2Trans

,CT(Current Transformer)


CT

< 4>,< 5>


가 1Trans

,2Trans

<그림4> 1 Trans에 의한 驅動回路

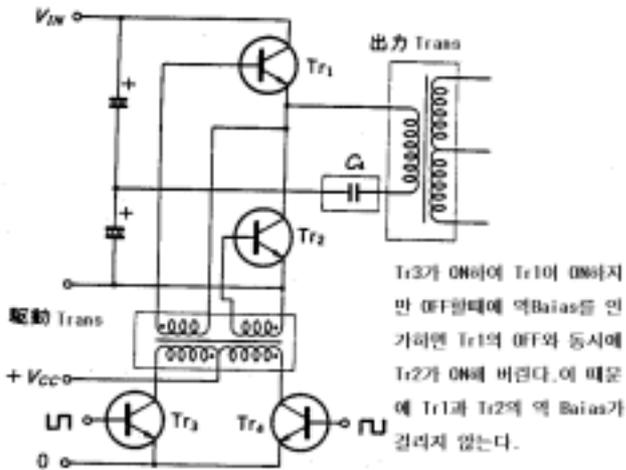

<그림5> 2 Trans에 의한 驅動回路

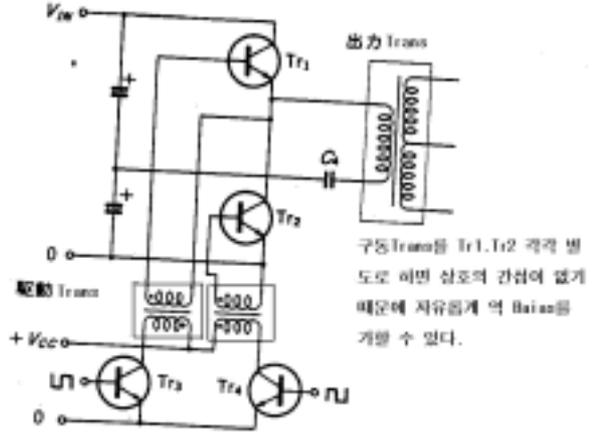

가 TR

MOS-FET

TR

CT

Page

CT

5.Half Bridge

Regulator

:AC85~115V

117~230V

:+36V,5A


:25KHz

Half Bridge


Regulator

< 6>

<참고도>CT구동방식의 구성

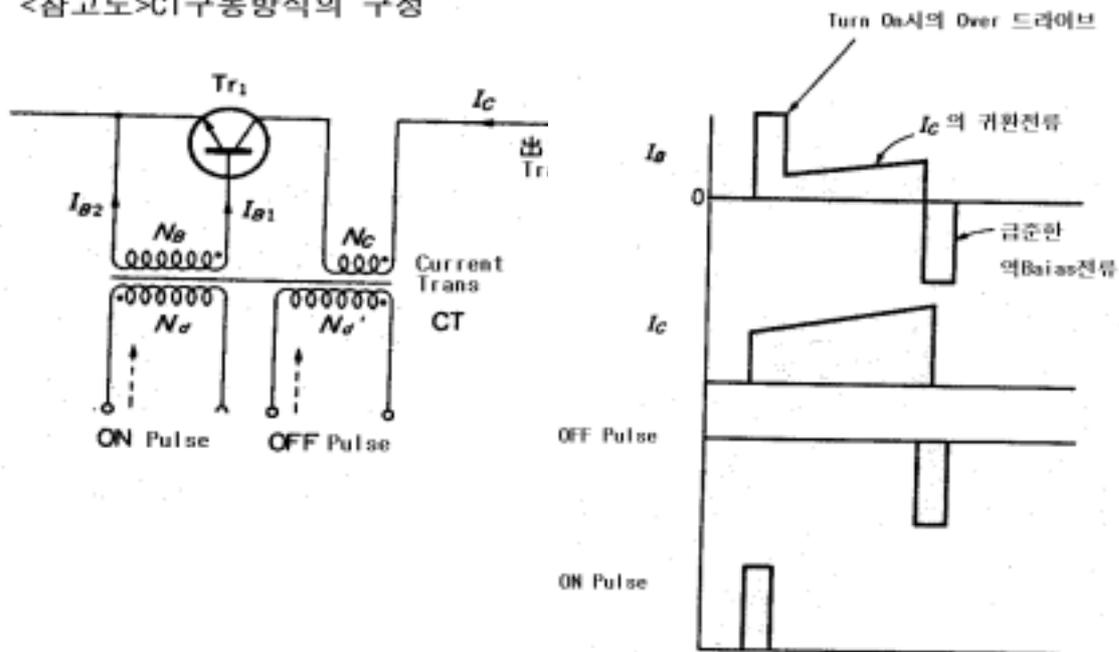

<그림6> Half Bridge 回路的 設計例

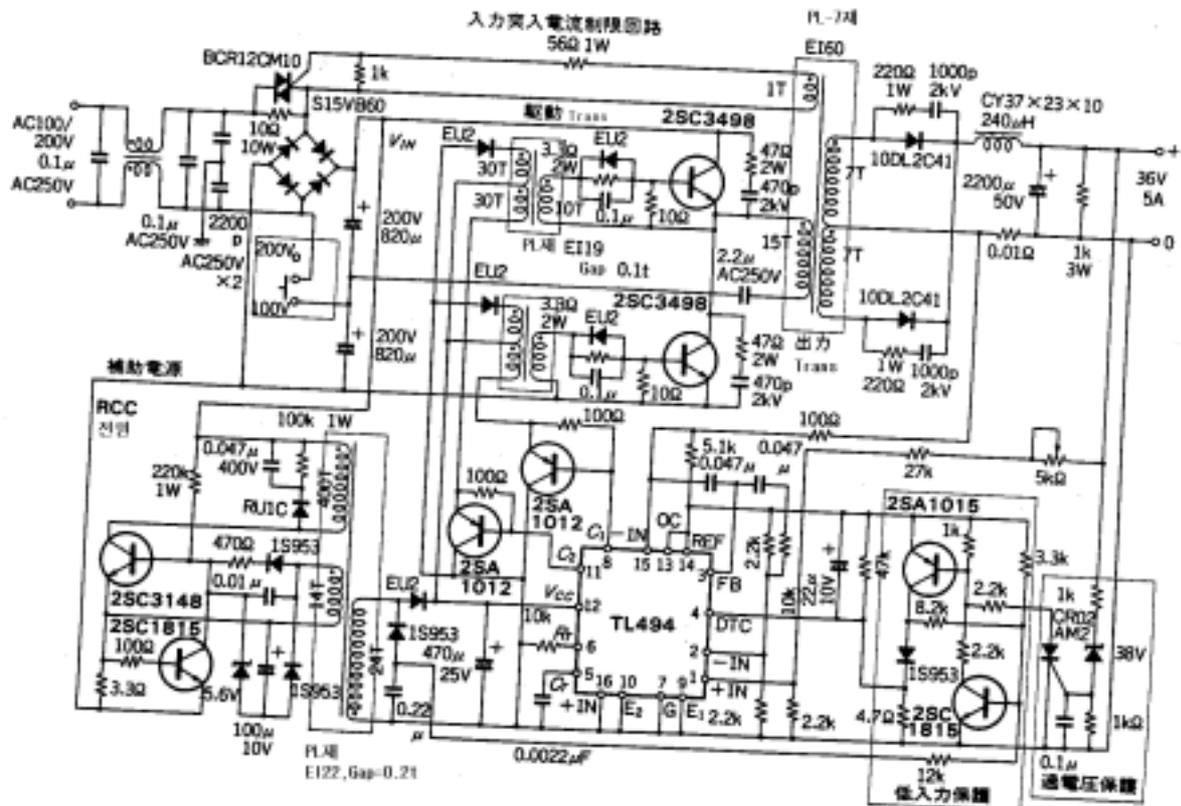

6.

5. Half Bridge Regulator

(1) Trans (SMPS Transformer)

1

100V Trans Core Samwha PL-7 EI60  $V_{IN(max)}$  Trans 1

$$N_p = \frac{V_{IN(max)} \cdot t_{ON(max)} \cdot 10^8}{2 \cdot \Delta B \cdot A_e} \text{-----(1)}$$

$$t_{ON} = T/2 \quad (1)$$

$$N_p = \frac{V_{IN(max)} \times 10^8}{4 \cdot \Delta B \cdot A_e \cdot f} \text{-----(2)}$$

$t_{ON} = T/2$  ON 가 ON  
Dead Time (2) (1)

Core 가 (2) Core 가  
Dead Time (1)  
Soft Start 가 가

$$N_p = \frac{V_{IN(max)} \cdot t_{ON(max)} \times 10^8}{B_m \cdot A_e} \text{-----(3)}$$

가 가 Trans가  
 $A_e$ : Core (cm<sup>2</sup>)  
B: (Gauss)  
f : (Hz)  
 $V_{IN(max)}$ : (Volt)  $B_m$ : Core  
B Bridge ±2000(4000Gauss) ±2200(4400Gauss)  
(2)

$$N_p = \frac{2 \times 115 \times \sqrt{2} \times 0.9 \times 0.5 \times 10^8}{4 \times 4000 \times 2.47 \times 25 \times 10^3} = 14.8 T_s \text{-----(4)}$$

가 0.5  $V_{IN}/2$  가  
2

2 Duty Cycle  $D_{max}$  Tr Daed Time( $t_d$ )

$$D_{max} = \frac{(T/2) - t_d}{(T/2)} \text{-----(4)}$$

.Dead Time 3uS

$D_{max}$  0.85가

2

$V_s$  Diode

$V_F, Line Drop$

$V_{LD}$   $V_s$

$$V_s = \frac{V_0 + (V_F + V_{LD})}{D_{max}} = \frac{36 + (1 + 0.5)}{0.85} = 44.1(V) \text{ 가 } N_s$$

$$N_s = \frac{V_s}{V_{IN(min)}} \cdot N_p \text{ -----(5)}$$

가

$$N_s = \frac{44.1}{2 \times 85 \times \sqrt{2} \times 0.9 \times 0.5} \times 15 = 6.1T_s$$

1,2 Peak

2 Diode

$i_{SP}$  20%

Choke Coil


Ripple  $i_L$  30%p-p 가

$$i_{SP} = 1.2 \times (I_0 + \frac{\Delta i_L}{2}) = 1.2 \times (5 + \frac{1.5}{2}) = 6.9A \text{ 가}$$

1  $i_{1P}$


$$i_{1P} = \frac{N_s}{N_p} \cdot i_{SP} = \frac{7}{14} \times 6.9 = 3.45(A) \text{ 가}$$

<그림7>Half Bridge의 電壓波形

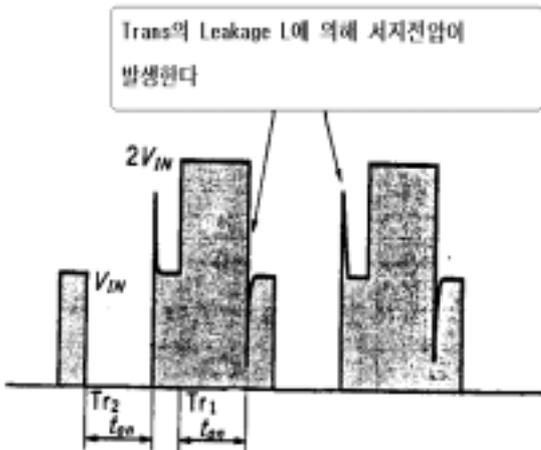

<그림9>권선 방법의 예

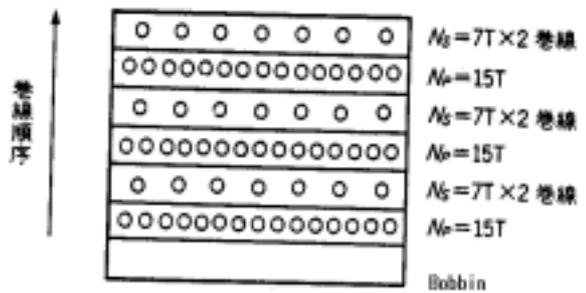결함도를 줄이기 위하여 Bobbin의 밑에서 부터  $N_p, N_s$ 를 가능한 회수를 많이 샌드위치 권선하여 걸선시 각각 병렬 접속한다(3회씩 예)



Trans 1 2

Leakage Inductance가 가 < 7> TR

OFF

TR < 8>

Diode

Trans

< 9>


Sandwich

Leakage Inductance






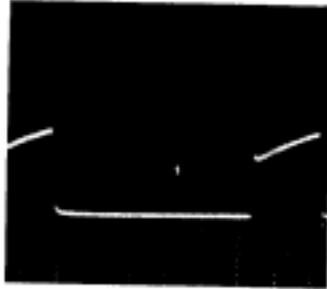(a)  $V_{ce}$  waveform (50 V/div, 5  $\mu$ s/div)



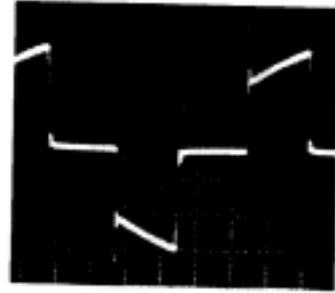
(b) Collector current (2 A/div, 5  $\mu$ s/div)



(c) Trans 1st winding current waveform (1 A/div, 5  $\mu$ s/div)



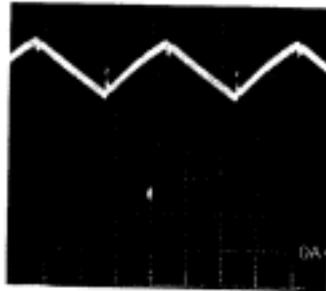(d) 2nd winding current waveform (1 A/div, 5  $\mu$ s/div)




(e) Choke Coil current waveform (1 A/div, 5  $\mu$ s/div)

<사진2>各部分의 波形

#### 4.CT Trans

< 11 > CT Base Base Collector

<그림11>CT의 Base電流

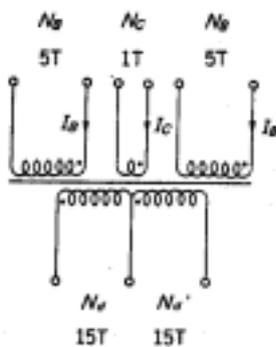

$N_B$ 가 2

$$I_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{N_B}{N_C} \cdot I_C \quad I_C$$

$N_C, N_B$

$h_{FE}$

$N_C$  1Ts  $h_{FE}=10$

$$I_B = \frac{1}{2} \cdot \frac{N_B}{N_C} \cdot I_C$$

$$I_B = \frac{N_B \cdot I_C}{2 \cdot N_C}$$

$$\frac{N_C}{N_B} = \frac{1}{2} \cdot \frac{I_C}{I_B} = \frac{1}{2} \cdot h_{FE}$$

가

$h_{FE}$ 가 10

5가  $h_{FE}$ 가 20

10

$N_d$

$V_{CC}$

Bias

$V_{BE}$

$$N_d = \frac{V_{CC}}{V_{BE}} \cdot N_B = \frac{15}{5} \times 5 = 15T_s$$

$V_{CC}=15V$ , Bias       $V_{BE}=5V$  .  
 TL494      IC      .  
 EI16(EI1625),EI19(EI1925)      Core      가      .  
 Core  
 $N_d = N_d : N_B : N_C = 30_{TS} : 10_{TS} : 1_{TS}$   
 Trans      Trans      Core      Air Gap      .  
 . . . . .